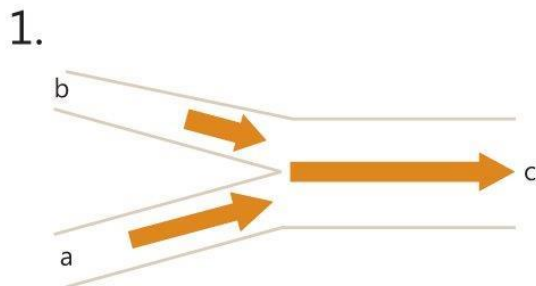


Zadania

1. W gałęzi **a** rozgałęzienia płynie prąd o natężeniu $I_1 = 2\text{ A}$, a w gałęzi **b** – o natężeniu $I_2 = 5\text{ A}$.
Oblicz natężenie prądu I_3 w gałęzi **c**.



2. W gałęzi **a** rozgałęzienia płynie prąd o natężeniu $I_1 = 2\text{ A}$, a w gałęzi **c** – o natężeniu $I_3 = 5\text{ A}$.
Oblicz natężenie prądu I_2 w gałęzi **b**.

